
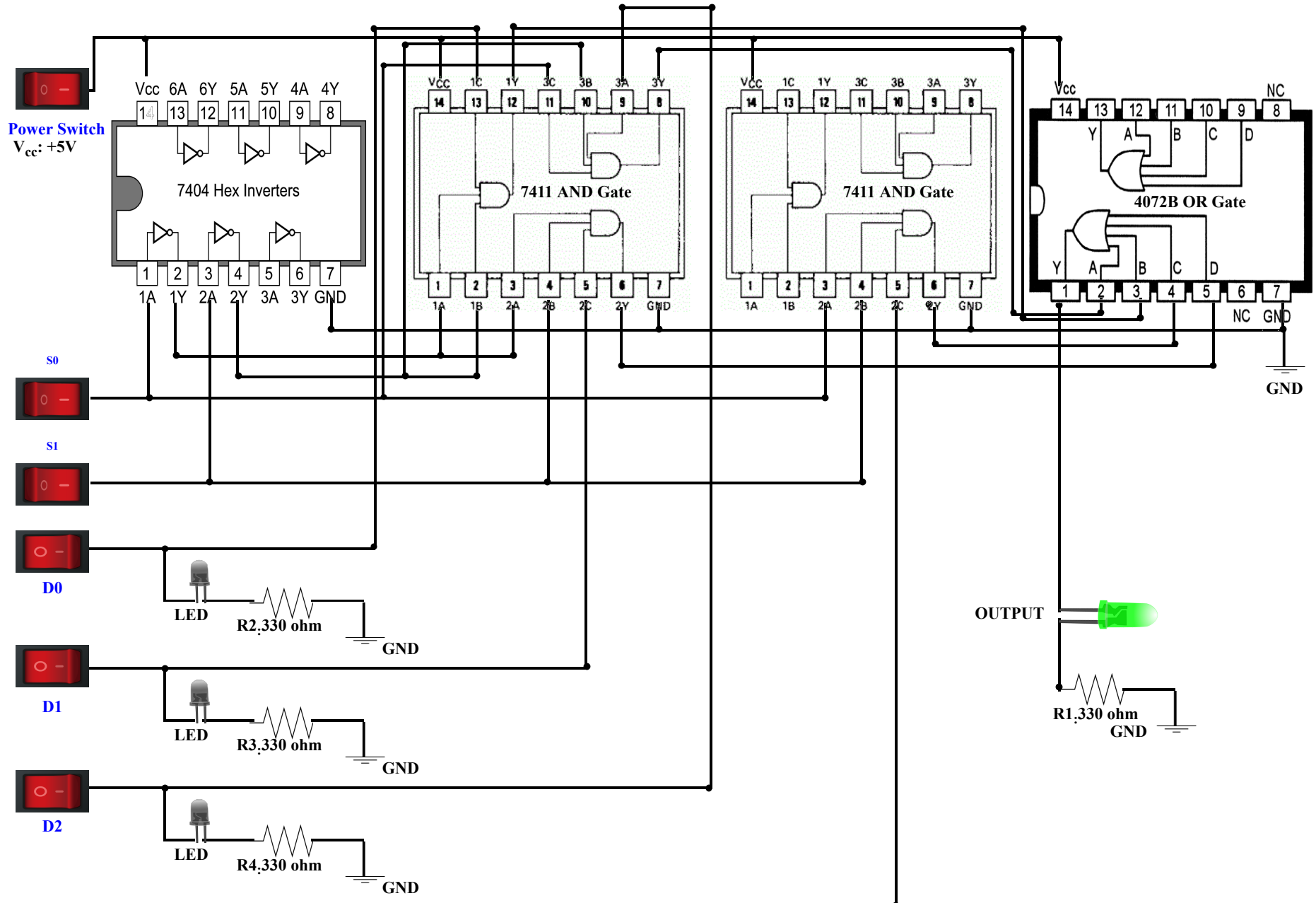


INSTRUCTIONS

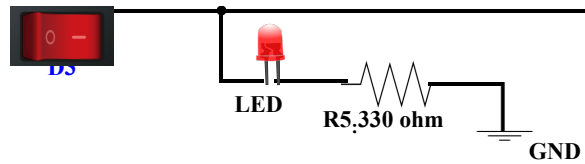Experiment to perform logic of 4:1 Multiplexer on kit





TRUTH TABLE

PRINT

Add

Serial No.	S0	S1	OUTPUT	OUTPUT VALUE
1	0	0	D0	0
2	0	0	D0	1
3	0	1	D1	0
4	0	1	D1	1
5	1	0	D2	0
6	1	0	D2	1
7	1	1	D3	0
8	1	1	D3	1